



Introdução a Microeletrônica

Relatório Otimização aplicada a Estágio Fonte Comum

MATHEUS FRANCISCO BATISTA MACHADO

Professor:

TIAGO OLIVEIRA WEBERA

1 Introdução

O trabalho realizado tem como objetivo compreender o funcionamento e utilização de otimização aplicada acircuitos integrados analógicos,com simulações realizadas no ltspice e octave.

2 Simulação de um transístor do tipo NMOS

Foi utilizado um modelo *N1u* modelo de canal longo, realizado o circuito da figura um com os valores $V_{dd} = 5V$, $R_D = 25k\Omega$ e a fonte de tensão entre a porta e a fonte em c.c. é chamada V_{GS} e a fonte de pequenos sinais entre a porta e a fonte é chamada v_{gs}

 


Figure 1: Circuito

3 Parte 1: Simulação do tipo AC

Faça uma simulação do tipo AC de 1 até 1MHz. Considere que:

- $R_D = 25k\Omega$;
- O transistor tenha comprimento L (length) igual a $1,5\mu m$ e largura W (width) igual a $3\mu m$.
- a fonte v_{gs} tenha amplitude 1V AC (tensão apenas utilizada para simulações do tipo AC)
- V_{GS} seja 1.5 V.

Os resultados a serem obtidos são o ganho em escala linear e em dB.

Nesta etapa realizamos a montagem do circuito no ltspice, logo em seguida realizamos a simulação em busca de conseguir o ganho do circuito dado pela expressão

$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = -gm * (RD || ro)$, como podemos analisar nas medidas do gráfico o ganho em dB é dado pelo $20\log_{10}Av = 7.63662$, para voltar de escala dB para V/V utilizamos a expressão $10^{\frac{gain_{dB}}{20}}$

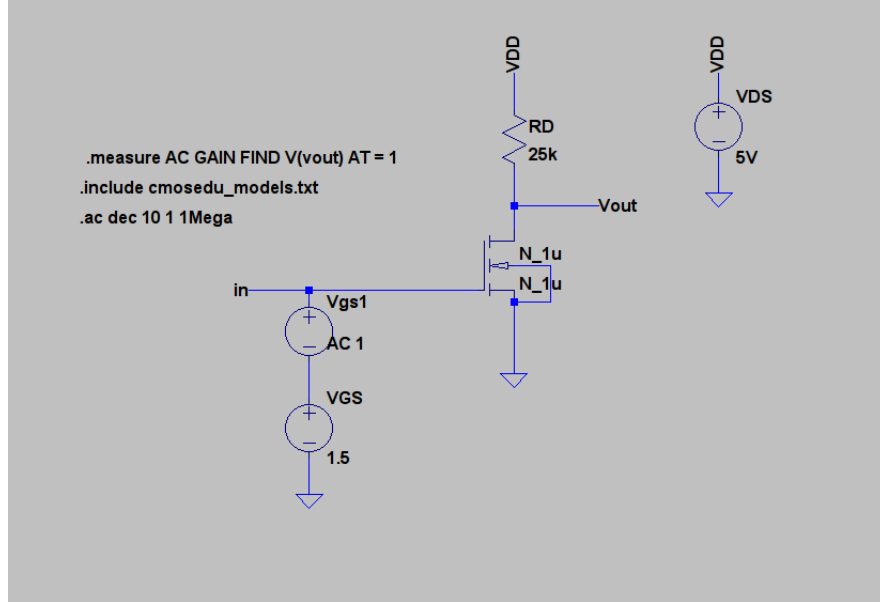


Figure 2: Circuito

 


Figure 3: Ganho em dB

 


Figure 4: Ganho em V/V

4 Parte 2

- $Ganho = -gm * (RD || ro)$ (pode ser medido diretamente no simulador elétrico pela razão da saída pela entrada do amplificador)
- Limite de tensão de saída superior $V_{out,max} = V_{DD}$
- Limite de tensão de saída inferior (limitado devido ao transistor ir para região de triodo): $V_{out,min} = V_{GS} - V_{Th}$

Foi utilizado para realizar as medidas de ganho automático .measure AC GAIN FIND V(vout) AT =1. Para as análises .AC, as expressões condicionais de dados complexos são traduzidas para condições reais, convertendo a expressão em sua magnitude. O resultado é a magnitude em dB de V(vout) quando a frequência for igual a 1 logo para convertermos para ganho de tensão utilizamos a expressão matemática $10^{gain/20}$.

Os limites de tensão superior é igual 5V e o limite de tensão inferior é $V_{out,min} = 1.5 - 0.8 = 0.7V$

5 Parte 3- Otimizar o ganho do circuito

- variáveis de entrada: R_D, V_{GS}, W, L .
- valores mínimos das variáveis de entrada (respectivamente) = $100, 1, 3e-6, 1.5e-6$
- valores máximos das variáveis de entrada (respectivamente) = $100k, 5, 100e-6, 10e-6$
- Medições: Ganho em baixa frequência (em medida do LTSPICE, medirem $\text{freq} = 1$)
- Objetivo: maximizar o ganho
- Como fazer a função custo: quanto maior o ganho, menor o resultado da função. Fica a critério do aluno como fazer esta função
- Critério de parada do algoritmo: a critério do aluno

Nesta parte foi utilizado um algoritmo de Hill Climbing é uma técnica simples de busca local (não armazena o caminho percorrido até a solução corrente e sim a solução propriamente dita como estado), relacionada ao método do gradiente, que não requer que seja conhecido o gradiente ou sua direção - novos candidatos são gerados posteriormente na região da solução atual. O algoritmo inicia com uma solução randômica, potencialmente ruim, e iterativamente efetua pequenas modificações nesta solução, buscando melhorias no resultado da função objetivo. O algoritmo termina quando não encontra nenhuma melhoria possível em uma iteração. A solução, ao término do algoritmo, é idealmente ótima, mas não há qualquer garantia de otimalidade.

5.1 MATLAB/Octave

```
1 % Cost function
2 % Esta funcao ira receber um vetor onde sao os valores de
  entrada respectivamente RD, VGS, W, L em seguida ira
  escrever um netlist , compilar o netlist no simulador
  ltspice e ler o log buscando o ganho quando a freq = 1
3 function [y gain] = cost_function(x)
4     printf('\n');
5
6     write_netlist(x);
7
8     run_netlist();
9
```

```

10     meas = read_log;
11     objetivo =100;
12     fprintf(1, '\n Ganho: %.4fdB \n', meas);
13
14     y = (meas-objetivo)^2;
15     %fprintf(1, '\n Custo: %.4f \n', y);
16     gain = meas;
17
18 endfunction
19 % Funcao que escreve o netlist do circuito substituindo o
    parametros
20 function [retval] = write_netlist(x)
21
22
23 fid =fopen( 'generated_netlist.cir', 'w');
24
25 fprintf(fid, '*Netlist_teste\n');
26
27 fprintf(fid, 'Vgs1 in N001 AC 1 \n');
28 fprintf(fid, 'VGS N001 0 %.4f \n', x(2));
29 fprintf(fid, 'MSN_lu Vout in 0 0 N_lu l=%.4fu w=%.4fu \n', x(4),
    x(3));
30 fprintf(fid, 'RD VDD Vout %.4f \n', x(1));
31 fprintf(fid, 'VDS VDD 0 5V \n');
32 fprintf(fid, '.model NMOS NMOS \n');
33 fprintf(fid, '.model PMOS PMOS \n');
34 fprintf(fid, '.lib C:\\Program Files (x86)\\LTC\\LTspiceIV\\lib
    \\cmp\\standard.mos \n');
35 fprintf(fid, '.include cmosedu_models.txt \n');
36 fprintf(fid, '.ac dec 10 1 1Mega\n');
37 fprintf(fid, '.measure AC GAIN FIND V(vout) AT = 1 \n');
38 fprintf(fid, '.backanno \n');
39 fprintf(fid, '.end \n');
40
41
42 fclose(fid);
43
44 endfunction
45 %
46 %
47 % Funcao para otimizar o circuito
48 %
49 %
50
51 function [xoptim ,fval] = hill_climbing(iterations)
52 %=====
53 %+++++ Minimos valores ++++++
54 %=====

```

```

55 RD_lb = 100;
56 Vgs_lb = 1;
57 W_lb = 3;
58 L_lb = 1.5;
59 %=====
60 %+++++ Maximos valores ++++++
61 %=====
62 RD_ub = 100000;
63 Vgs_ub = 5;
64 W_ub = 100;
65 L_ub=10;
66 %=====
67 %=====
68 %+ vetor de valores minimos e maximos +
69 %=====
70 lb =[RD_lb Vgs_lb W_lb L_lb];
71 ub = [RD_ub Vgs_ub W_ub L_ub];
72 %=====
73 %+ Iniciando vetores aleatorios ++++++
74 %=====
75
76 RD = RD_lb + (RD_ub - RD_lb)*rand;
77 Vgs = Vgs_lb + (Vgs_ub - Vgs_lb)*rand;
78 W = W_lb + (W_ub - W_lb)*rand;
79 L = L_lb + (L_ub - L_lb)*rand;
80 %=====
81 %lim = [RD_lb,RD_ub,Vgs_lb,Vgs_ub,W_lb,W_ub,L_lb,L_ub];
82
83 x = [RD,Vgs,W,L];
84 %=====
85
86 % Calculando o primeiro custo
87 [custo_atual,gain] = cost_function(x);
88
89 printf( '\t Primeiro custo: %f \t Ganho Atual: %f \t\n',
    custo_atual,gain);
90 y_history_cost = zeros(1,iterations);
91
92 for i=1:iterations
93     % Valor de convergencia da exponencial
94     conv = 3*i/iterations;
95
96     % cria um vetor com zero
97     x_modificado = zeros(1,numel(x));
98     % Modificar os parametros para verificar o novo custo
99     for k=1:numel(x)
100         x(k) = x(k)+ exp(-conv)*randn*(ub(k) - lb(k));
101         while (x(k) < lb(k) || x(k) > ub(k))

```



```

102         x(k) = x(k) + exp(-conv)*randn*(ub(k) - lb(k));
103     endwhile
104     x_modificado(k) = x(k);
105 endfor
106 % Verifica o novo custo e o novo ganho, nosso objetivo e
    % minimizar o custo e maximizar o ganho
107     [custo_novo, gain] = cost_function(x_modificado);
108     fprintf(1, 'iteration: %d \t Custo Novo %f \t Novo Ganho: %f \t\n', i, custo_novo, gain);
109     y_history_cost(i) = custo_novo;
110     fflush(stdout);
111     if (custo_novo < custo_atual)
112         bestGain = gain;
113         custo_atual = custo_novo;
114         best_X = x_modificado;
115         x = x_modificado;
116
117     endif
118     fprintf(1, '\n *** Melhor Custo: %f *** \t', custo_atual);
119
120 endfor
121 plot(y_history_cost, '.');
122 hold on;
123 grid;
124 xoptim = best_X;
125 fval = custo_atual;
126
127 fprintf(1, '\n= Fim de Simulacao =\n Ganho: %.2fdB \n com RD
    = %.2f VGS= %.2f W= %.2f L= %.2f\n', bestGain, xoptim(1),
    xoptim(2), xoptim(3), xoptim(4))
128
129 endfunction

```

O algoritmo utilizado é conhecido como hill climbing, foi realizado 1000 iteração para uma determinada faixa de valores, assim conseguindo obter em escala decibéis 29.12dB com isso tivemos um maior ganho e um menor custo. Os parâmetros encontrados foi $RD = 96813.97\Omega$ $V_{GS} = 1.10$, $W = 70.60u$, $L = 7.03u$

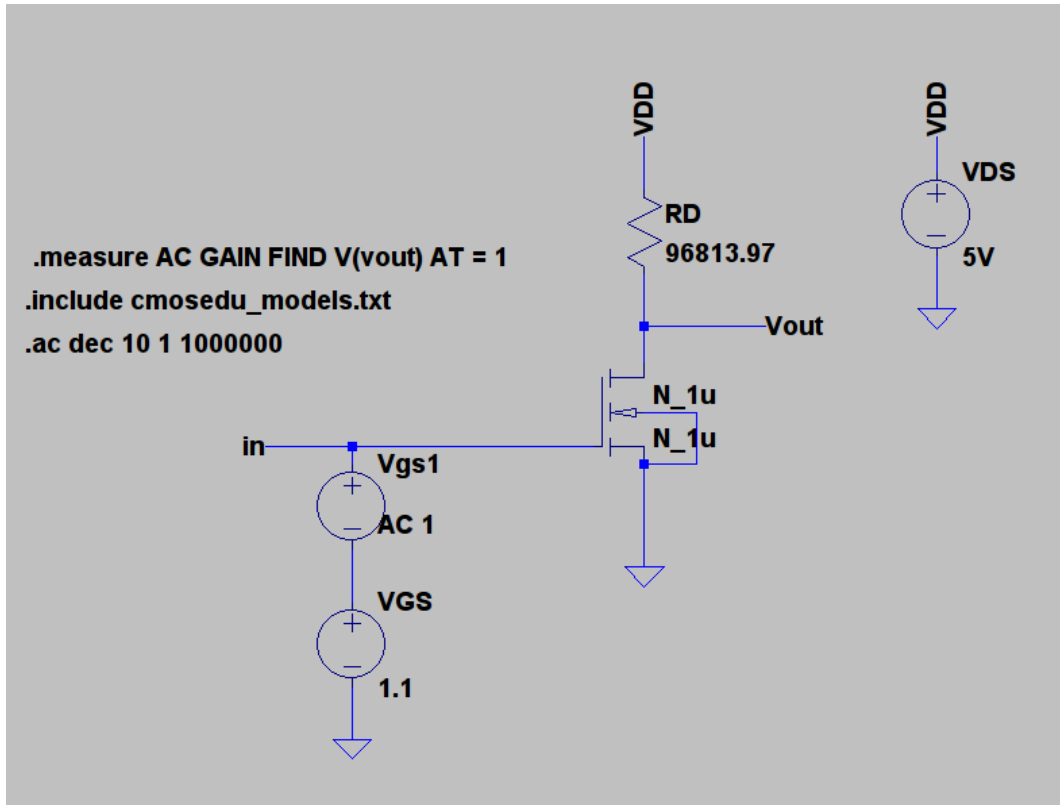


Figure 5: Circuito otimizado

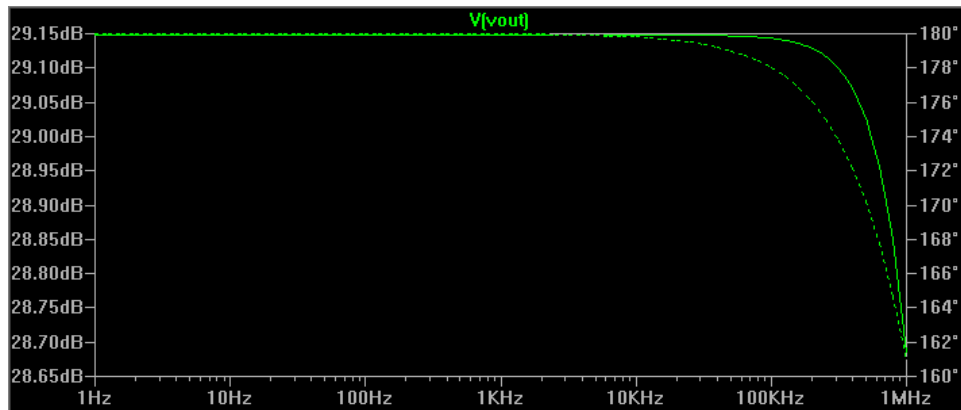


Figure 6: Gráfico de ganho em dB

6 Parte 4: Otimizar o ganho e a excursão de saída

- Medições: Ganho em baixa frequência (em medida do LTSPICE, medirem freq = 1) e Excursão Máxima de Saída.
- Objetivo: maximizar o ganho e a excursão de saída;
- Como fazer a função custo: uma função agregativa. Supondo que a função custo do ganho seja $f1$ e a função custo da excursão de saída seja $f2$: $f(x) = f1(x)\Delta w1 + f2(x)\Delta w2$

Nesta parte buscaremos simular para conseguir minimizar a excursão de saída juntamente maximizar o ganho, ou seja temos para a excursão de saída $exc = V_{DD} - (V_{GS} - V_{TH})$, ou seja a excursão é a diferença máxima entre os dois picos do sinal que ira garantir que o transistor esteja na zona de saturação.

6.1 MATLAB/Octave

```

1  % Cost function
2  % Esta funcao ira receber um vetor onde sao os valores de
   entrada
3  % respectivamente RD, VGS, W, L em seguida ira escrever um
   netlist , complilar o
4  % netlist no simulador ltspice e ler o log buscando o ganho
   quando a freq = 1
5  function [y gain exc] = cost_function(x)
6      printf( '\n' );
7      vgs = x(2);
8      vdd =5;
9      write_netlist(x);
10
11     run_netlist();
12
13     meas = read_log;
14     objetivo = 100;
15     obj=2;
16     fprintf(1, '\n Ganho: %.4fdB \n', meas);
17     exc = vdd -(vgs-0.8);
18     y = (0.5*(meas-objetivo)^2 + 0.5*(exc-obj)^2);
19     %fprintf(1, '\n Custo: %.4f \n', y);
20     gain = meas;
21
22 endfunction
23
24
25 % Funcao para otimizar o circuito
26 %
27 %
28 function [xoptim ,fval , excotim] = hill_climbing(iterations)
29 %=====
30 %+++++ Minimos valores ++++++
31 %=====
32 RD_lb = 100;
33 Vgs_lb =1;
34 W_lb = 3;
35 L_lb = 1.5;
36 %=====
37 %+++++ Maximos valores ++++++

```

```

38 %=====
39 RD_ub = 100000;
40 Vgs_ub = 5;
41 W_ub = 100;
42 L_ub=10;
43 %=====
44 %=====
45 %+ vetor de valores minimos e maximos +
46 %=====
47 lb =[RD_lb Vgs_lb W_lb L_lb];
48 ub = [RD_ub Vgs_ub W_ub L_ub];
49 %=====
50 %+ Iniciando vetores aleatorios ++++++
51 %=====
52
53 RD = RD_lb + (RD_ub - RD_lb)*rand;
54 Vgs = Vgs_lb + (Vgs_ub - Vgs_lb)*rand;
55 W = W_lb + (W_ub - W_lb)*rand;
56 L = L_lb + (L_ub - L_lb)*rand;
57 %=====
58 %lim = [RD_lb, RD_ub, Vgs_lb, Vgs_ub, W_lb, W_ub, L_lb, L_ub];
59
60 x = [RD, Vgs, W, L];
61 %=====
62
63 % Calculando o primeiro custo
64 [custo_atual, gain, exc] = cost_function(x);
65
66 printf( '\t Primeiro custo: %f \t Ganho Atual: %f \t Excursao
saida: %.2f\n', custo_atual, gain, exc);
67 y_history_cost = zeros(1, iterations);
68
69 for i=1:iterations
70     conv = 3*i/iterations;
71     x_modificado = zeros(1, numel(x));
72
73     for k=1:numel(x)
74         x(k) = x(k) + exp(-conv)*randn*(ub(k) - lb(k));
75         while (x(k) < lb(k) || x(k) > ub(k))
76             x(k) = x(k) + exp(-conv)*randn*(ub(k) - lb(k));
77         endwhile
78         x_modificado(k) = x(k);
79     endfor
80
81     [custo_novo, gain, exc] = cost_function(x_modificado)
;
82     fprintf(1, 'iteration: %d \t Custo Novo %f \t Novo Ganho: %
f \t Nova Excursao de Saida: %f\n', i, custo_novo, gain,

```

```

    exc);
83     y_history_cost(i)= custo_novo;
84     fflush(stdout);
85     if (custo_novo < custo_atual)
86         bestGain = gain;
87         custo_atual = custo_novo;
88         best_X = x_modificado;
89         x = x_modificado;
90         otima = exc;
91     endif
92     fprintf(1, '\n *** Melhor Custo: %f *** \t', custo_atual);
93
94 endfor
95 plot(y_history_cost, '.');
96 hold on;
97 grid;
98 xoptim = best_X;
99 fval = custo_atual;
100 excotim = otima;
101
102 fprintf(1, '\n *** Excursao de saida: %f *** \t', excotim);
103
104 fprintf(1, '\n= Fim de Simulacao =\n Ganho:%.2fdB \n com RD
    =%.2f VGS=%.2f W=%.2f L=%.2f\n', bestGain, xoptim(1),
    xoptim(2), xoptim(3), xoptim(4))
105
106 endfunction

```

Após realizar a simulação do algoritmo de hill climbing com a excursão de saída temos que o nosso melhor *Ganho* : 28.75dB , com RD=92977.28 VGS=1.01 W=79.65 L=5.97, temos uma excursão de saída 4.7856.

7 Conclusão

Este trabalho capacitou para a integração da ferramenta ltspice juntamente com octave, buscando otimizar transístores do tipo NMOS, utilizando algoritmo de hill climbing porém foi apresentando diversos algoritmos. Esta integração pode facilitar na busca por melhores parâmetros para um transístor fazendo com que ele ainda satisfaça as regras para ser utilizado na zona de saturação.